UNIFEI - ECA
ECAE01 - Circuitos de Corrente Contínua
Prova 1 - 2022/1
Prof. Dr. Leonardo Zoccal

Questão 1: Determine o equivalente de Thévenin entre os terminais a-b...
Questão 2: Calcule as correntes de malha usando as Leis de Kirchhoff...